
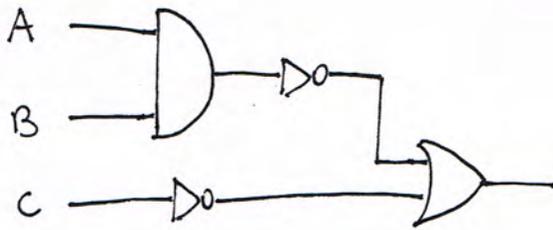


ESERCIZI DI PREPARAZIONE COMPITO SULLE PORTE LOGICHE


ESERCIZIO 1

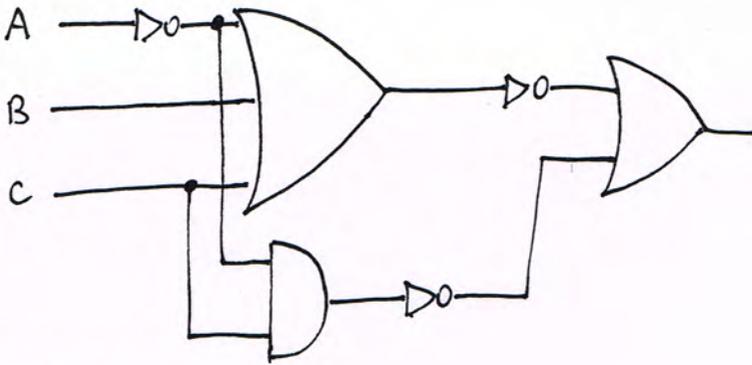


ESERCIZIO 2



ESERCIZIO 3

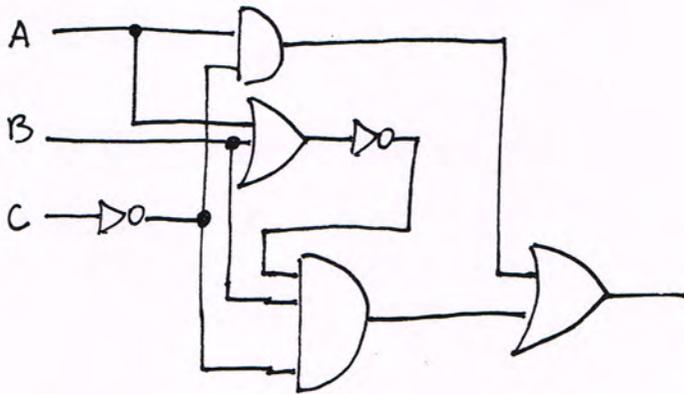


ESERCIZIO 4

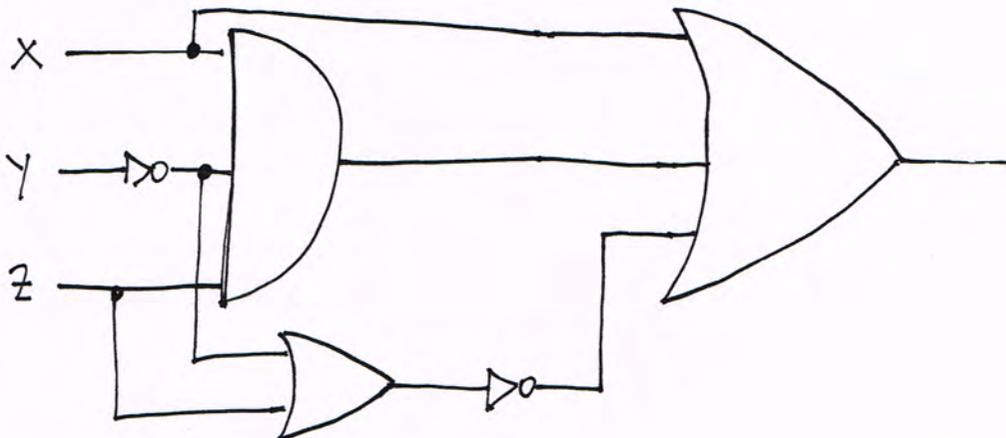

LO SVOLGIMENTO
È RIPORTATO ALLE
PAGINE SUCCESSIVE.
PRIMA PROVA A RISOLVERLI
POI VAI A VEDERE.


SVOLGIMENTO DEI PRIMI 2 ESERCIZI

ESERCIZIO 1

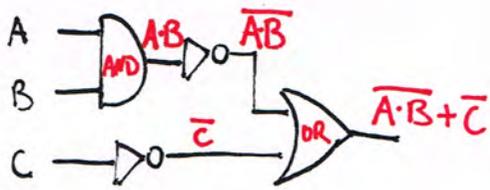

A	B	C	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$	\overline{C}	$\overline{A \cdot B + C}$
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0

ESERCIZIO 2

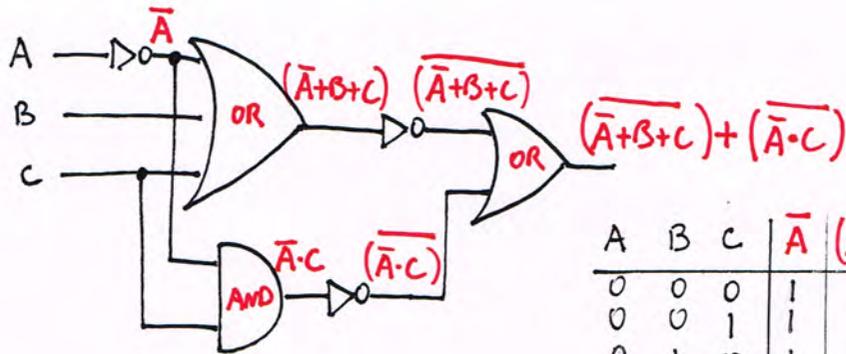

A	B	C	\overline{A}	$\overline{A+B+C}$	$\overline{\overline{A+B+C}}$	$\overline{A \cdot C}$	$\overline{\overline{A \cdot C}}$	$\overline{A+B+C} + \overline{\overline{A \cdot C}}$
0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0	1	1