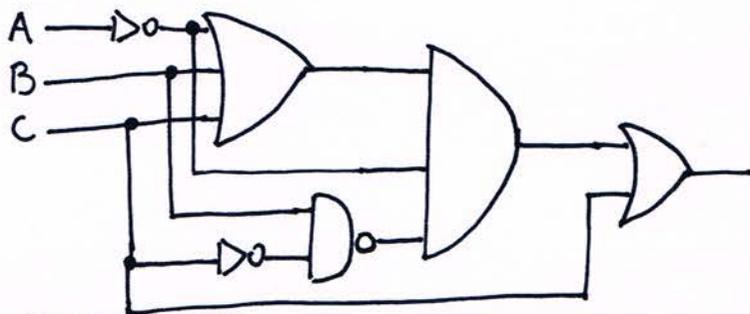


ESERCIZI DI PREPARAZIONE AL COMPITO


PARTE 1: ANALISI DEI CIRCUITI COMBINATORI

DATO IL SEGUENTE CIRCUITO, DETERMINARE LE ESPRESSIONI LOGICHE IN USCITA A CIASCUNA PORTA LOGICA E LA RELATIVA TABELLA DI VERITÀ.

ESERCIZIO 1.1



ESERCIZIO 1.2

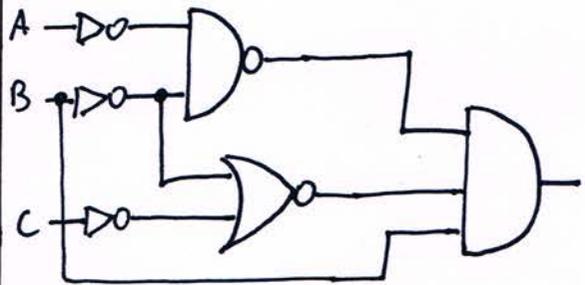

PARTE 2: PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI COMBINATORI IN PRIMA FORMA CANONICA

DATA LA SEGUENTE TABELLA DI VERITÀ, DETERMINARE LA RELATIVA ESPRESSIONE ALGEBRICA IN PRIMA FORMA CANONICA E DISEGNARE IL CIRCUITO RISULTANTE SEGUENDO LO SCHEMA "PAL" (PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC).

ESERCIZIO 2.1

| A | B | C | U |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

ESERCIZIO 2.2

| A | B | C | U |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

ESERCIZIO 2.3

| A | B | C | U |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

PARTE 3: SEMPLIFICAZIONE DELLE ESPRESSIONI LOGICHE MEDIANTE MAPPE DI KARNAUGH

DATA LA SEGUENTE ESPRESSIONE LOGICA, ATTUARE LA SEMPLIFICAZIONE MEDIANTE MAPPA DI KARNAUGH, SCRIVERE L'ESPRESSIONE LOGICA SEMPLIFICATA E DISEGNARE IL CIRCUITO RISULTANTE.

ESERCIZIO 3.1

$$U = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

ESERCIZIO 3.2


$$U = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABCD + \bar{A}\bar{B}CD$$

ESERCIZIO 3.3

$$U = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABCD + \bar{A}\bar{B}CD$$

SVOLGIMENTO DI ALCUNI DEGLI ESERCIZI

Esercizio 1.1

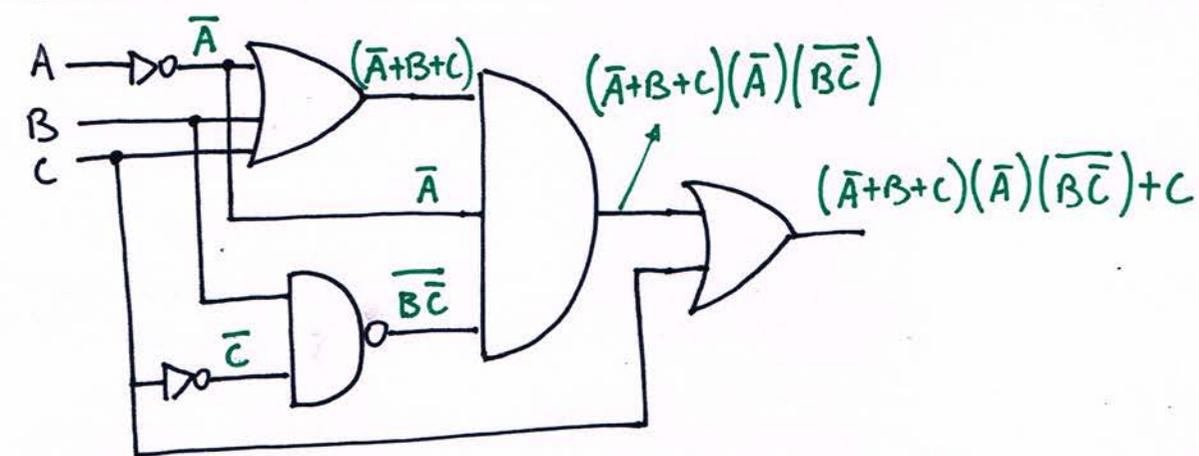


| A | B | C | \bar{A} | \bar{C} | $\bar{A}+B+C$ | $B\bar{C}$ | \overline{BC} | $(\bar{A}+B+C)(\bar{A})(\overline{BC})$ | $(\bar{A}+B+C)(\bar{A})(\overline{BC})+C$ |
|---|---|---|-----------|-----------|---------------|------------|-----------------|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

ESERCIZIO 2.1

| A | B | C | U |
|---|---|---|-----------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 → $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 → $\bar{A}B\bar{C}$ |
| 0 | 1 | 1 | 1 → $\bar{A}BC$ |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 → $AB\bar{C}$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 → ABC |



$$U = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + ABC$$

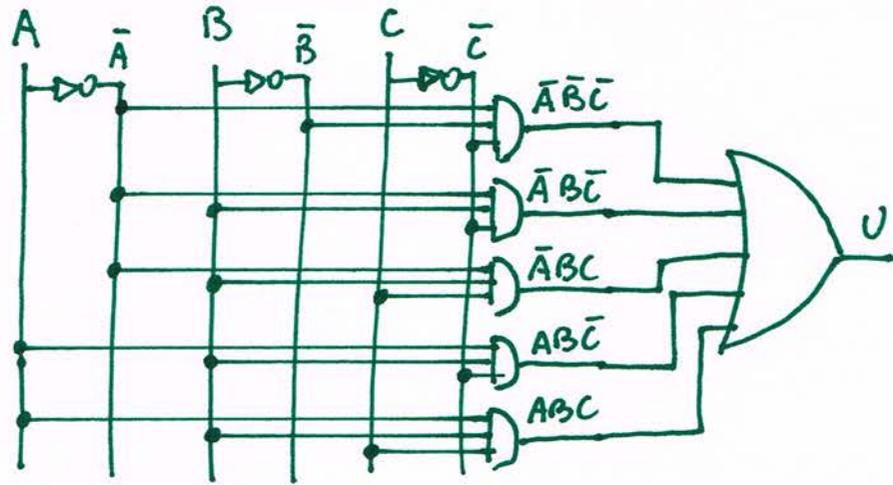

ESERCIZIO 3.1

$$U = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$$

CIRCUITO:

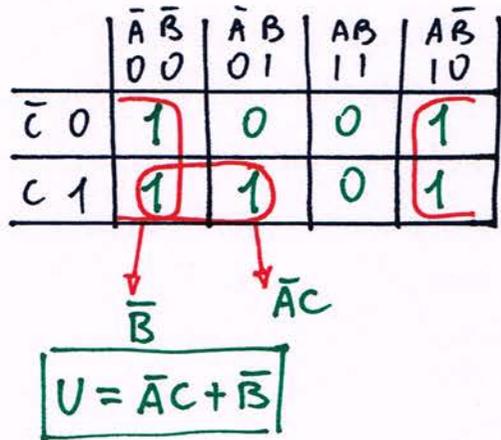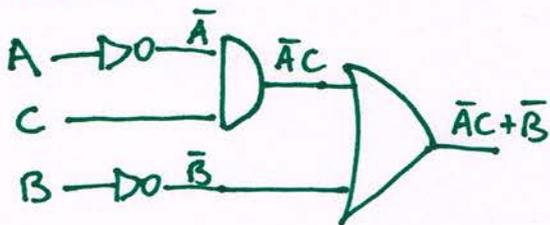

ESERCIZIO 3.2

$$U = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

CIRCUITO:

