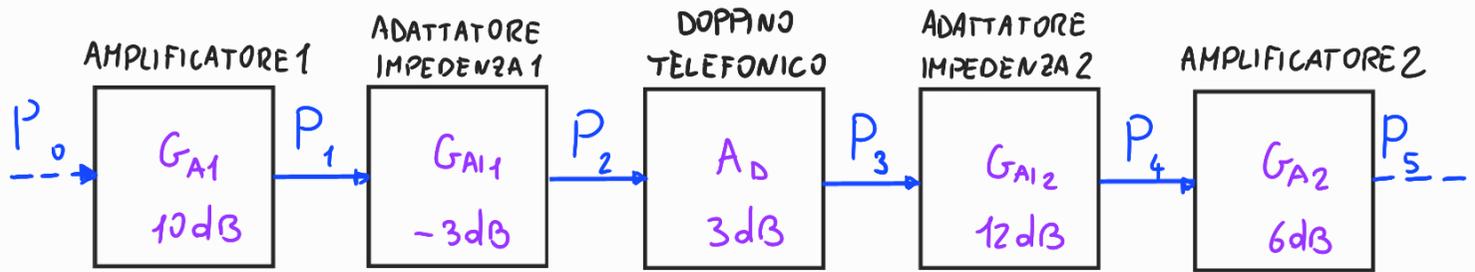


Dato il seguente sistema:



Determina:

1. Il guadagno totale del sistema (G_{tot}) in dB;
2. Il guadagno totale del sistema (G_{tot}) in scala lineare;
3. Il livello di tensione di uscita ($P_{\text{out}5}$) sapendo che la potenza di ingresso $P_0 = 10\text{mW}$.